

106061151 劉安得


Prelab4

1. Design Specification

8-bits shift register

Input : clk, rst_n

Output : q[7:0]

 


2. Design implementation

Ring shifter


Connect the out Q to input D

If(rst_n = 0), q = 01010101

Else, q shift right 1-bit

 

3. simulation

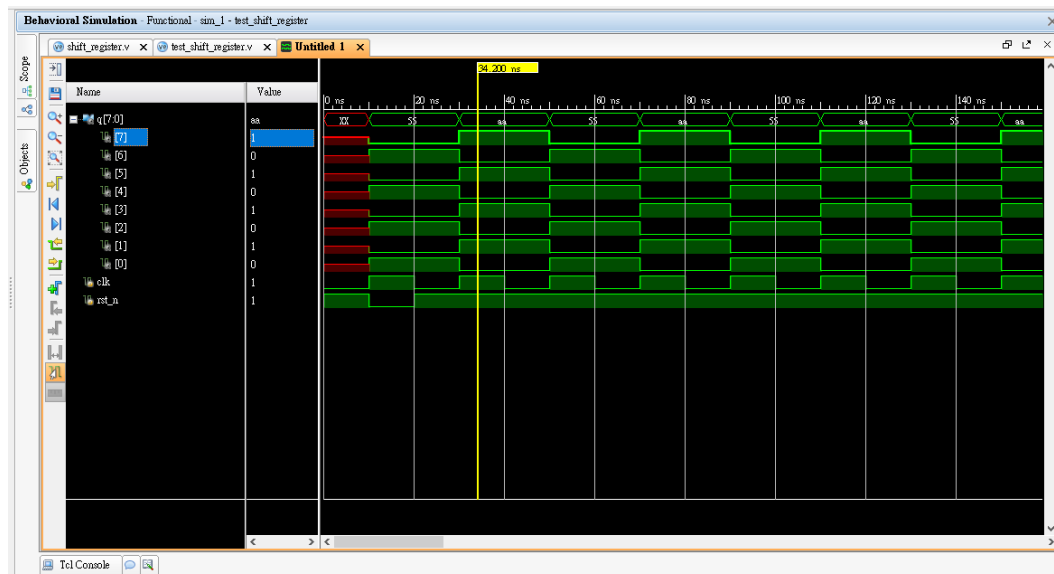

01010101 -> 10101010 -> 01010101 repeat

4. discussion

看似短短的 verilog code，其實裡面有 implement 到 8 個 DFF。之後應該還要寫個 load 功能，讓他可以從外面賦值，可以暫存外面所存入的值。

5. conclusion

做完這次實驗，讓我學會如何 implement 簡單的 shift register

6. reference

04_verilog(3) p.12

the Verilog of shift register

```
`define BIT_WIDTH 4
module shifter(
  q, // shifter output
  clk, // global clock
  rst_n // active low reset
);

output [BIT_WIDTH-1:0] q; // output
input clk; // global clock
input rst_n; // active low reset


reg [BIT_WIDTH-1:0] q; // output

// Sequential logics: Flip flops
always @(posedge clk or negedge rst_n)
  if (~rst_n)
  begin
    q <= BIT_WIDTH'h0101;
  end
  else
  begin
    q[0] <= q[3];
    q[1] <= q[0];
    q[2] <= q[1];
    q[3] <= q[2];
  end
endmodule
```

Logic Design Lecture 8 Registers and Counters

The schematic of shift register

 這個 shift register 只有 4-bit，並且有 serial input



the Verilog of shift register

同樣的，它也只有 4-bits，並且有 sin 這個 serial input。還有一點不同處是，它 reset 完，全部設為 0

```

module Shifter_Register1(clk, rst, sin, state);
    parameter n=4;
    input clk;
    input rst;
    input sin;
    output [n-1:0] state;

    wire [n-1:0] next = rst ? {n{1'b0}} :
        {state[n-2:0], sin};

    DFF #(n) cnt(.clk(clk), .in(next), .out(out));

endmodule

```

```

module Shifter_Register2(clk, rst, sin, state);
    parameter n=4;
    input clk;
    input rst;
    input sin;
    output [n-1:0] state;

    wire [n-1:0] next = {state[n-2:0], sin};

    always @(posedge clk)
        if (rst)
            state <= n'b0;
        else
            state <= next;

endmodule

```

EE228001 Fall 2017

serial in

