

106061151 劉安得


## Prelab4 & Lab4-1.

### 1. Design Specification

8-bits shift register

Input : clk, rst\_n


Output : q[7:0]

 
 
### 2. Design implementation

使用 prelab 所寫的 shift register 和 lab3-2 的 1HZ frequency divider 來 implement

Declare a wire "clk\_out", to connect shift register and 1HZ frequency divider




shift shifter

Connect the out Q to input D

If(rst\_n = 0), q = 01010101


Else, q shift right 1-bit

 

I/O	Q[7]	Q[6]	Q[5]	Q[4]	Q[3]	Q[2]	Q[1]	Q[0]	Clk	Rst_n
Pin	V14	U14	U15	W18	V19	U19	E19	U16	W5	V17

### 3. Simulation

#### Shift register

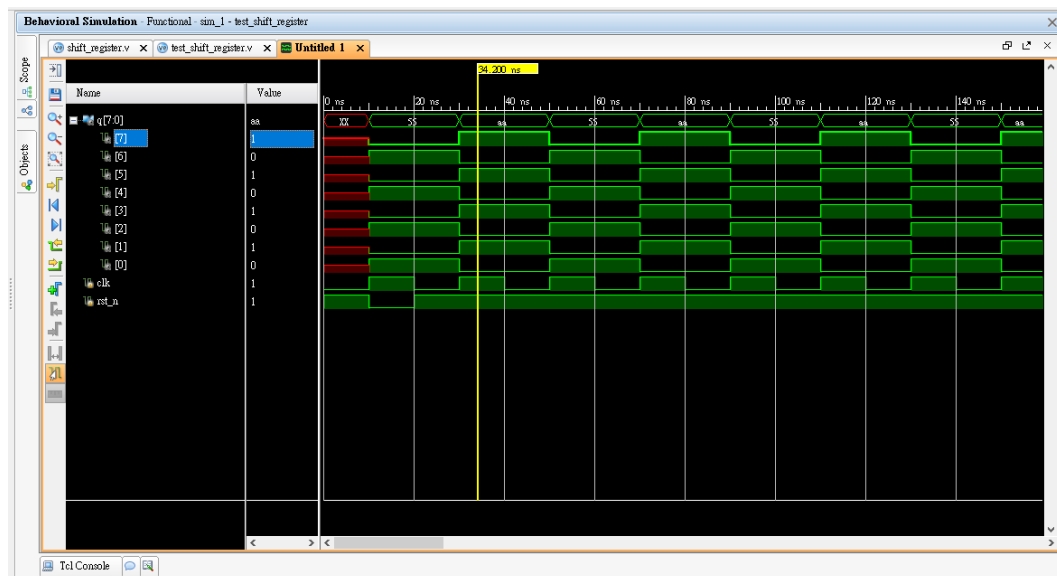

01010101 -> 10101010 -> 01010101 repeat

### 4. discussion

看似短短的 verilog code，其實裡面有 implement 到 8 個 DFF。之後應該還要寫個 load 功能，讓他可以從外面賦值，可以暫存外面所存入的值。

### 5. conclusion

做完這次實驗，讓我學會如何 implement 簡單的 shift register

### 6. reference

#### 04\_verilog(3) p.12

the Verilog of shift register

```
`define BIT_WIDTH 4
module shifter(
    q, // shifter output
    clk, // global clock
    rst_n // active low reset
);

output [BIT_WIDTH-1:0] q; // output
input clk; // global clock
input rst_n; // active low reset


reg [BIT_WIDTH-1:0] q; // output

// Sequential logics: Flip flops
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if (~rst_n)
    begin
        q <= BIT_WIDTH'h0101;
        // initial value 0101
    end
    else
    begin
        q[0] <= q[3];
        q[1] <= q[0];
        q[2] <= q[1];
        q[3] <= q[2];
    end
end
endmodule
```
 
## Logic Design Lecture 8 Registers and Counters

The schematic of shift register

這個 shift register 只有 4-bit，並且有 serial input



the Verilog of shift register

同樣的，它也只有 4-bits，並且有 sin 這個 serial input。還有一點不同處是，它 reset 完，全部設為 0

```
module Shifter_Register1(clk, rst, sin, state);
    parameter n=4;
    input clk;
    input rst;
    input sin;
    output [n-1:0] state;

    wire [n-1:0] next = rst ? {n{1'b0}} :
        {state[n-2:0], sin};

    DFF #(n) cnt(.clk(clk), .in(next), .out(out));
endmodule
```

```
module Shifter_Register2(clk, rst, sin, state);
    parameter n=4;
    input clk;
    input rst;
    input sin;
    output [n-1:0] state;

    wire [n-1:0] next = {state[n-2:0], sin};

    always @(posedge clk)
        if (rst)
            state <= n'b0;
        else
            state <= next;

endmodule
```

EE228001 Fall 2017


## Lab4-2.

### 1. Design Specification

8-bits shift register with parallel load

Input :  $d[7:0]$ ,  $clk$ ,  $rst\_n$


Output :  $q[7:0]$

 

 
### 2. Design implementation

修改 lab4-1 的 shift register

當  $rst\_n = 0$  時，不再 reset 為 01010101，而是  $d$



If( $rst\_n = 0$ ),  $q = d$

 


I/O	Q[7]	Q[6]	Q[5]	Q[4]	Q[3]	Q[2]	Q[1]	Q[0]	Clk	Rst_n
Pin	V14	U14	U15	W18	V19	U19	E19	U16	W5	V17

I/O	D[7]	D[6]	D[5]	D[4]	D[3]	D[2]	D[1]	D[0]
Pin	W13	W14	V15	W15	W17	W16	V16	V17

### 3. Simulation

Shift register

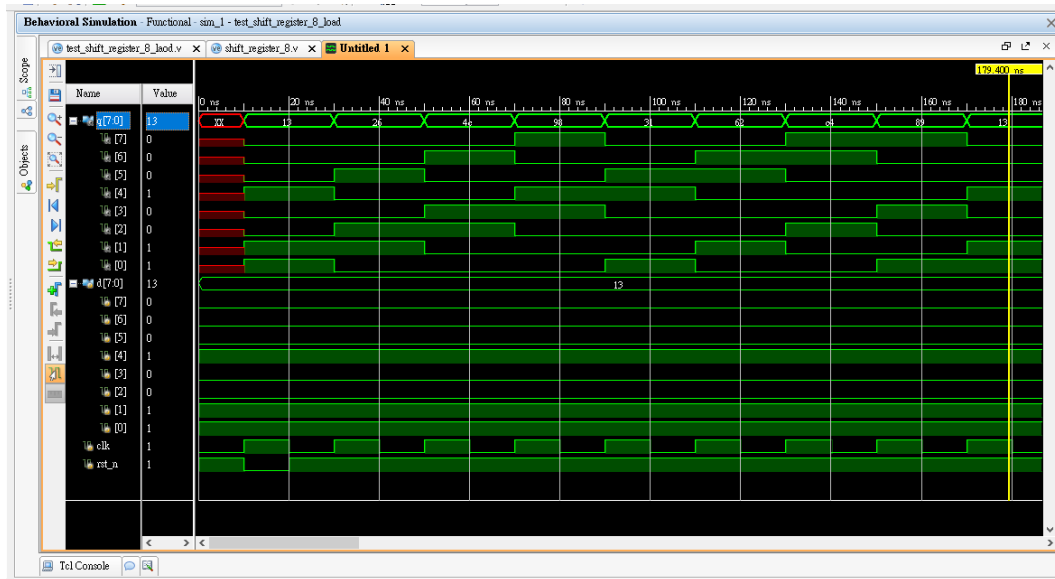

The initial value is 00010011

#### 4. discussion

這個子實驗，新增了 parallel load，讓 shift register 的可用性增加。

我在 top module 叫出其他 module 的時候，可能會因為 bits 位數不對而產生 bug，這方面在打好 verilog 後，要一再檢查

#### 5. conclusion

做完這次實驗，讓我學會如何 implement shift register with parallel load

#### 6. reference

04\_verilog(3) p.12

the Verilog of shift register，不過它沒 parallel load

```

`define BIT_WIDTH 4
module shifter(
    q, // shifter output
    clk, // global clock
    rst_n // active low reset
);

output [BIT_WIDTH-1:0] q; // output
input clk; // global clock
input rst_n; // active low reset


reg [BIT_WIDTH-1:0] q; // output

// Sequential logics: Flip flops
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if (~rst_n)
    begin
        q<=BIT_WIDTH'b0101;
        // initial value 0101
    end
    else
    begin
        q[0]<=q[3];
        q[1]<=q[0];
        q[2]<=q[1];
        q[3]<=q[2];
    end
end
endmodule

```

### Shifter with parallel load

不過它只有 1-bits，而這次 lab，我做的是 8-bits

 


## Lab4-3.

### 1. Design Specification

NTHUEE scroll display

Input : clk, rst\_n

Output : ssd[7:0], ssd\_ctl[3:0]

 


### 2. Design implementation

如同之前的 lab 需要七段顯示器時一樣，需要 1HZ frequency divider & scan control。除此之外，再自己額外寫一個可以 display 'N' 'T' 'H' 'U' 'E' 的 ssd display，以及 6-bits BCD shift register

我分別將 NTHUE 用 BCD 的 0,1,2,3,4 來當代號，以方便 scan control & ssd display implement

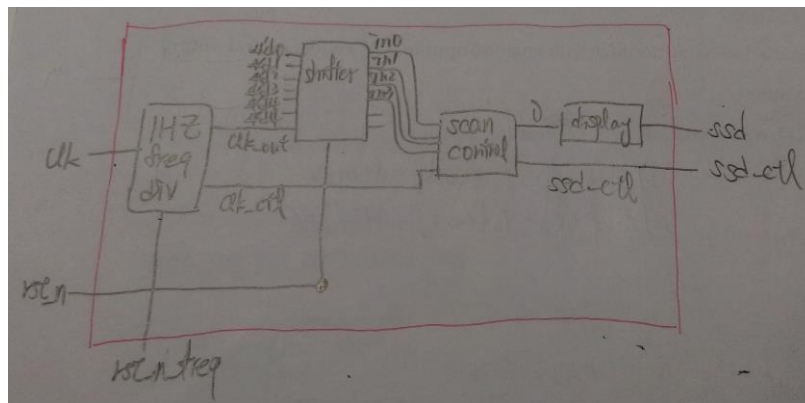以下是各 module 間 wire 的連接，與 lab3 bonus 相同，必須在一開始就重設 frequency divider，否則 reset 的時候不會同時顯示 NTHU



I/O	Ssd_ctl[3]	Ssd_ctl[2]	Ssd_ctl[1]	Ssd_ctl[0]	Clk	Rst_n
Pin	W4	V4	U4	U2	W5	V17

I/O	ssd[7]	ssd[6]	ssd[5]	ssd[4]	ssd[3]	ssd[2]	ssd[1]	ssd[0]
Pin	W7	W6	U8	V8	U5	V5	U7	V7

### Ssd display

8'b11010101 represent 'N'

8'b11100001 represent 'T'

8'b10010001 represent 'H'

8'b10000011 represent 'U'

8'b01100001 represent 'E'

Case(i)


0(N) : 8'b11010101

1(T) : 8'b11100001

2(H) : 8'b10010001

3(U) : 8'b10000011


4(E) : 8'b01100001

 

### BCD shift register

If(rst\_n = 0), BCD = d


Else, BCD shift left 1-bit

 

### 3. Simulation


Ssd display



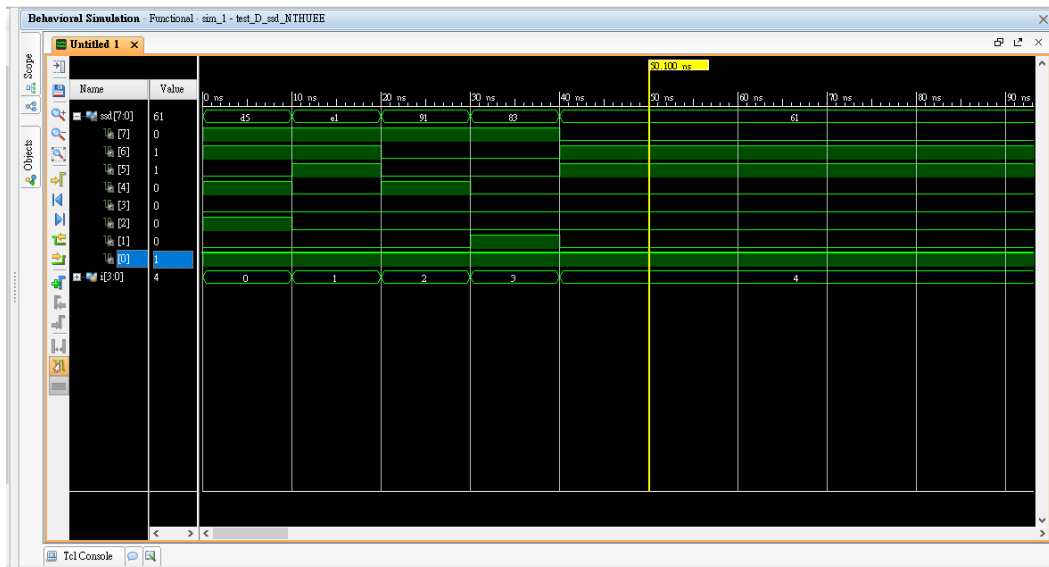

I[3:0]	Ssd[7:0]
0000(0)	11010101(N)
0001(1)	11100001(T)
0010(2)	10010001(H)
0011(3)	10000011(U)
0100(4)	01100001(E)

### BCD shift register

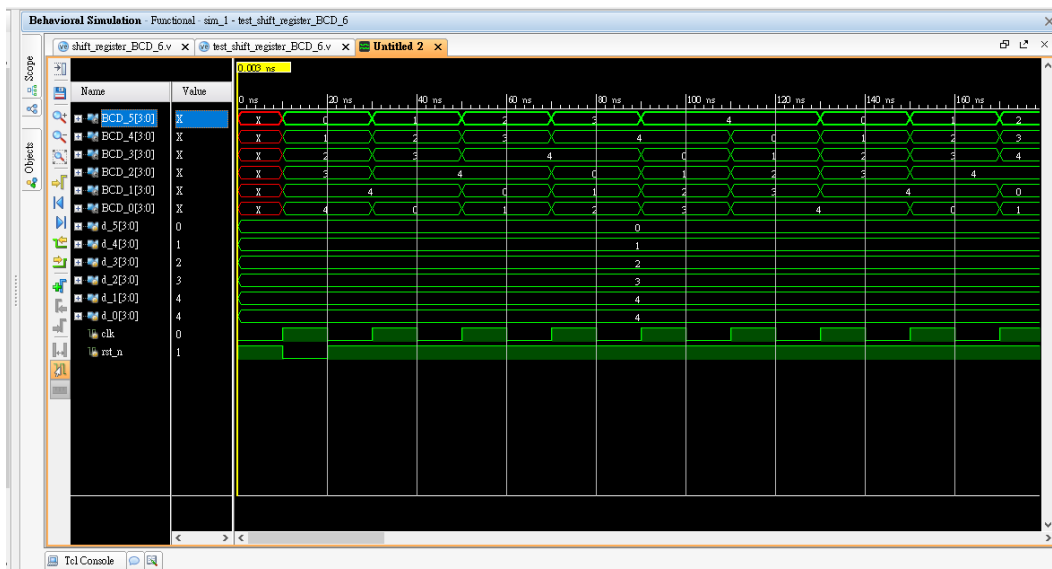

012344 shift left repeatedly

## 4. Discussion

我發現以後每次使用 frequency divider implement scan control 時，都需要在一開始就 reset frequency divider

在打 module 的時候，可以先預想以後可能還會用到哪些功能，這樣未來才

有更佳的可⽤性，例如我這次 lab，就寫了 BCD 6-bits shifter 並有 6 個 output，而非純粹應題目需求只有 4 個 output

## **5. conclusion**

做完這個實驗，讓我學會如何做字元的 shifter，並將 shifter 與七段顯示器結合，做到這裏我覺得越做越有成就感，而不像以前只亮個 LED，或者只有數字稍微改變一下

## **6. reference**

同 lab4-1, lab4-2


## Lab4-4.

### 1. Design Specification

Shifter which can be controlled shift left/right, shift functional/arithmetic/barrel

Input : button, direction, kind [2:0], clk

Output : ssd[7:0], ssd\_ctl[3:0]

 

### 2. Design implementation

先寫三種不同 type 的 shifter，再加上之前寫的 1HZ frequency divider, scan control & ssd display


Direction = 1, shift left; direction = 0, shift right

Kind = 3'b100, functional shift

Kind = 3'b010, arithmetic shift

Kind = 3'b001, barrel shift

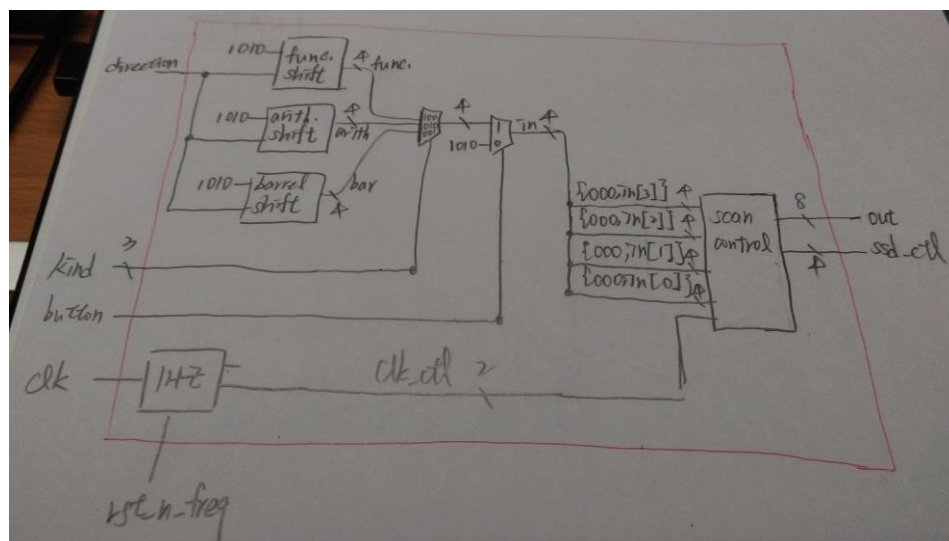以下是各 module 間 wire 的連接，同樣一開始要重設 frequency divider




I/O	button	direction	Kind[2]	Kind[1]	Kind[0]	Clk
Pin	U18	R2	W16	V16	V17	W5

I/O	Ssd_ctl[3]	Ssd_ctl[2]	Ssd_ctl[1]	Ssd_ctl[0]	Clk
Pin	W4	V4	U4	U2	W5

I/O	ssd[7]	ssd[6]	ssd[5]	ssd[4]	ssd[3]	ssd[2]	ssd[1]	ssd[0]
Pin	W7	W6	U8	V8	U5	V5	U7	V7

### Functional shift

If(direction = 1), out = {in[2:0], 1'b0}

 


Else, out = {1'b0, in[3:1]}

### arithmetic shift

If(direction = 1), out = {in[2:0], 1'b0}


Else, out = {in[3], in[3:1]}

 

### barrel shift


If(direction = 1), out = {in[2:0], in[3]}

Else, out = {in[0], in[3:1]}

 
 
## 3. Simulation

因為三個 shifter 功能很像，所以我一次做三個 module 的 testbench



Direction	in	arithmetic	barrel	functional
0(right)	1010	1101	0101	0101
1(left)	1010	0100	0101	0100

#### 4. Discussion

我一開始以為自己設左邊的 DIP 為 kind，右邊的是 direction，後來發現季相反，讓我一度以為有 bug

這次因為只要跑一次，所以 shifter 不需要接 clock，在之後對 button 有更多了解後，可能可以做出按著就一直 shift，或是按一下便開始動，再按一下便停止，或者是按一下動一次，的 shifter

這個 lab 最難的地方在於一開始的構想，想要怎麼 implement，在把 block diagram 畫出來後，就會順利許多

#### 5. conclusion


這次實驗是第一個用到 button 的 lab，也讓我了解到三種不同的 shift 方法。

#### 6. reference
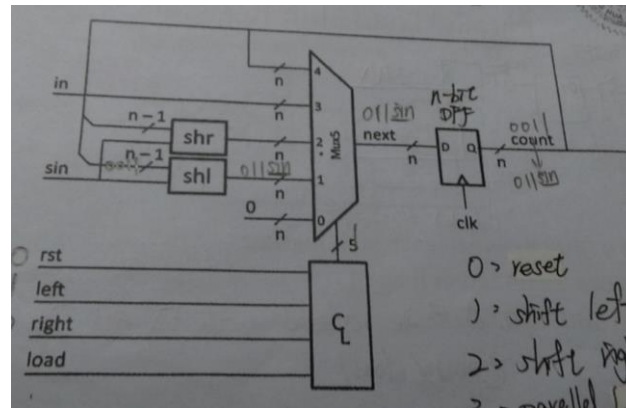
##### Logic Design Lecture 8 Registers and Counters

The schematic of right/left/load shifter

雖然和我們這次 lab 看似毫無相關，但其實有許多相同之處，首先它同樣可以改變 shift 的方向。再者我 implement 不同種類的 shifter 的時候，也與這張圖一樣，使用 MUX 來選擇



The verilog of right/left/load shifter

```

module LRL_Shifter_Register1(clk, rst, left, right, load, sin, out);
    parameter n=4;
    input clk, rst, left, right, load, sin;
    input [n-1:0] in;
    output [n-1:0] out;
    reg [n-1:0] next;

    DFF #(n) cnt(clk(clk), .in(next), .out(out));

    always @* begin
        casex({rst, left, right, load})
            4'b1xxx: next = n'b0; //reset
            4'b01xx: next = {out[n-2:0], sin}; // left
            4'b001x: next = {sin, out[n-1:1]}; // right
            4'b0001: next = in; // load
            default: next = out; // hold
        endcase
    end
endmodule

```