

### Prelab3.


#### 1. Design Specification

4-bit synchronous binary up counter

Input : clk, rst\_n

Output : q

Q will count 0 to 15

 


#### 2. Design Implementation

$D = q + 1$

@(negedge rst\_n),  $q = 4'b0000$

@(posedge clk),  $q = d$

 

D flip-flop with reset

always @(posedge clk or negedge rst\_n)

begin

if(rst\_n == 0)


q <= 4'b0000;

else

q <= d;

end

#### 3. simulation

 

clk	Rst_n	q
0	1	X
1	0	0
0	1	0
1	1	1
0	1	1
1	1	2
0	1	2
1	1	3
0	1	3
1	1	4
0	1	4
1	1	5
0	1	5
1	1	6
0	1	6
1	1	7
0	1	7
1	1	8
0	1	8
1	1	9
0	1	9
1	1	10
0	1	10
1	1	11

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>